

Explain your ROM for mapping 5-bit binary to 2-digit BCDs (or 2x8 bits seven segment displays depending on your design in Exercise.2).

เลือกใช้วิธีการแปลงจาก 5-bit binary เป็น 2 digit BCDs

```

1 module rom(
2     output wire [7:0]d,
3     input wire [4:0]addr,
4     input wire clk
5 );
6
7 parameter bits = 5;
8 reg [7:0] rom[0:(2**bits)-1];
9 // NOTE: To infer combinational logic instead of a ROM, use
10 // (* synthesis, logic_block *)
11 initial $readmemb("rom.data", rom);
12 assign d = rom[addr];
13 //always @(posedge clk) $display("rom %b", d);
14
15 endmodule

```

เมื่อเริ่มต้นทำงาน โปรแกรมจะไปดึงข้อมูลจาก memory ด้วยคำสั่ง readmemb ซึ่งจะอ่านข้อมูลเป็น binary และจะเก็บข้อมูลไว้ใน reg rom

เมื่อเราได้รับ address เข้ามาที่มี 5 บิต คำสั่ง assign จะทำการต่อ wire d ไปที่ reg rom ที่ index นั้น จากบรรทัดที่ 12

เนื่องจาก address มีทั้งหมด 5 บิต ดังนั้น ข้อมูลจึงที่มากที่สุดที่ 32 บรรทัด บรรทัดละ 8 บิต

ข้อมูลใน rom.data

```

1 00000000 //addr = 0
2 00000001 //addr = 1
3 00000010 //addr = 2
4 00000011 //addr = 3
5 00000100 //addr = 4
6 00000101 //addr = 5
7 00000110 //addr = 6
8 00000111 //addr = 7
9 00001000 //addr = 8
10 00001001 //addr = 9
11 00010000 //addr = 10
12 00010001 //addr = 11
13 00010010 //addr = 12

```

```
14 00010011 //addr = 13
15 00010100 //addr = 14
16 00010101 //addr = 15
17 00010110 //addr = 16
18 00010111 //addr = 17
19 00011000 //addr = 18
20 00011001 //addr = 19
21 00100000 //addr = 20
22 00100001 //addr = 21
23 00100010 //addr = 22
24 00100011 //addr = 23
25 00100100 //addr = 24
26 00100101 //addr = 25
27 00100110 //addr = 26
28 00100111 //addr = 27
29 00101000 //addr = 28
30 00101001 //addr = 29
31 00110000 //addr = 30
32 00110001 //addr = 31
```